



“Práctica de Laboratorio N°5 Teorema de Thévenin”

“Fundamentos de Circuitos Eléctricos”

Integrantes: Jerez Bradd; Sangoquiza Andrés; Flores de Valgas Jonathan.

NRC: 8702

Fecha: 2020 - 07 - 15

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

¿Existe una relación entre el análisis normal de un circuito eléctrico con el análisis de Thévenin del mismo? ¿Los valores obtenidos de ambos se asemejarán o variarán drásticamente? ¿Es factible reañizar el uso de un circuito de Thévenin para facilitar la resolución del problema?

2.- OBJETIVOS:

- General:


Comprobar experimentalmente el Teorema de Thévenin en un circuito resistivo.

- Específico:


- Identificar la importancia en la implementación de un circuito equivalente de Thévenin.
- Rediseñar el circuito, planteado aplicando el teorema de Thévenin.
- Determinar el comportamiento del circuito al implementar un elemento variable.

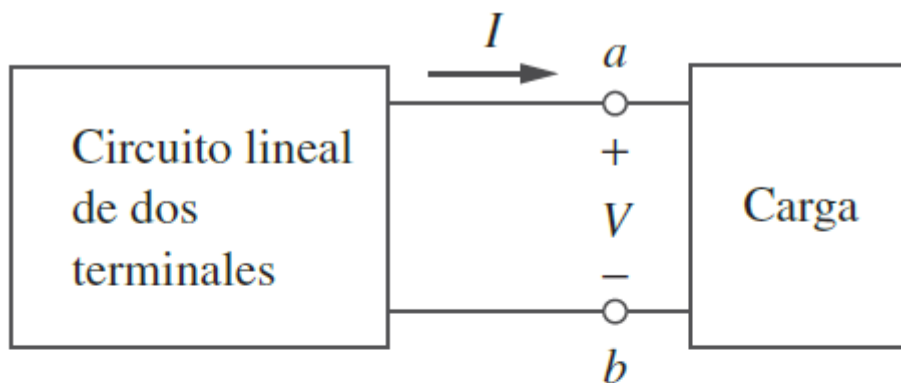3.- MARCO TEORICO:

El Teorema de Thevelin, es una forma en la que se puede "reducir" un circuito el cual consta de dos terminales, por uno equivalente. Este cambio en el diseño del circuito, ayuda a que el análisis realizado no tenga que recalcularse luego de conectar un elemento variable en las dos terminales del circuito. El teorema de Thevelin, reemplaza al circuito lineal por una fuente de tensión (V_{Th}) y una resistencia (R_{Th}).




a)

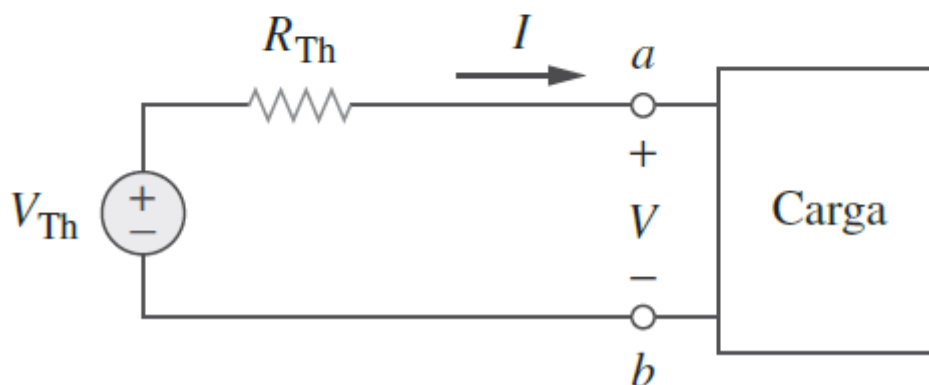


La carga (elemento variable del circuito) puede ser representado por la adaptación de un dispositivo móvil, un radio, un computador, etc... Para hallar a implementar este diseño de circuito, se debe obtener un voltaje V_o , el cual se encontrará entre las terminales del circuito abierto (a) y (b). Este voltaje V_o será

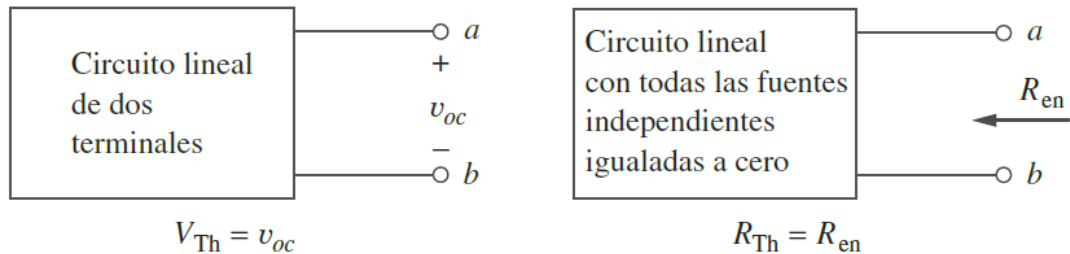representado por el voltaje de Thevelin (V_{Th}), mientras que para hallar la resistencia de Thevelin, se hará una sumatoria de todas las resistencias de igual forma que con el método de "superposición", en otras palabras, se apagarán todas las fuentes independientes del circuito. Canbe mencionar que se aplica el mismo concepto de que "fuentes dependientes" no se apagan.




4.- DIAGRAMAS:


Circuito designado:

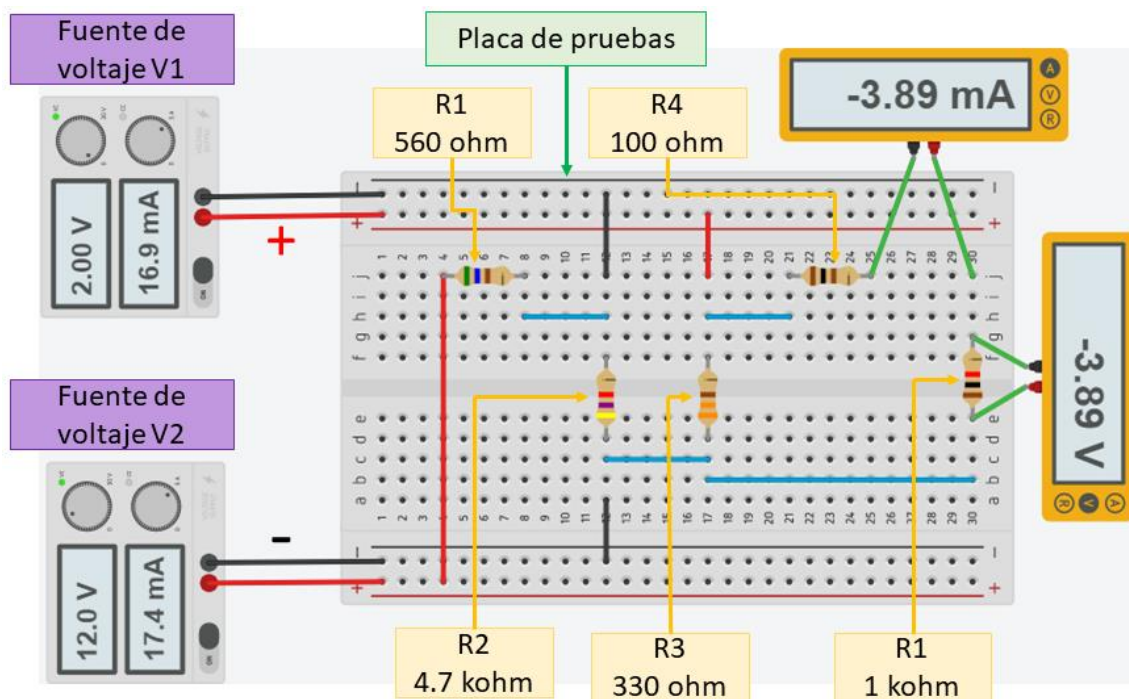


Voltaje de Thévenin:

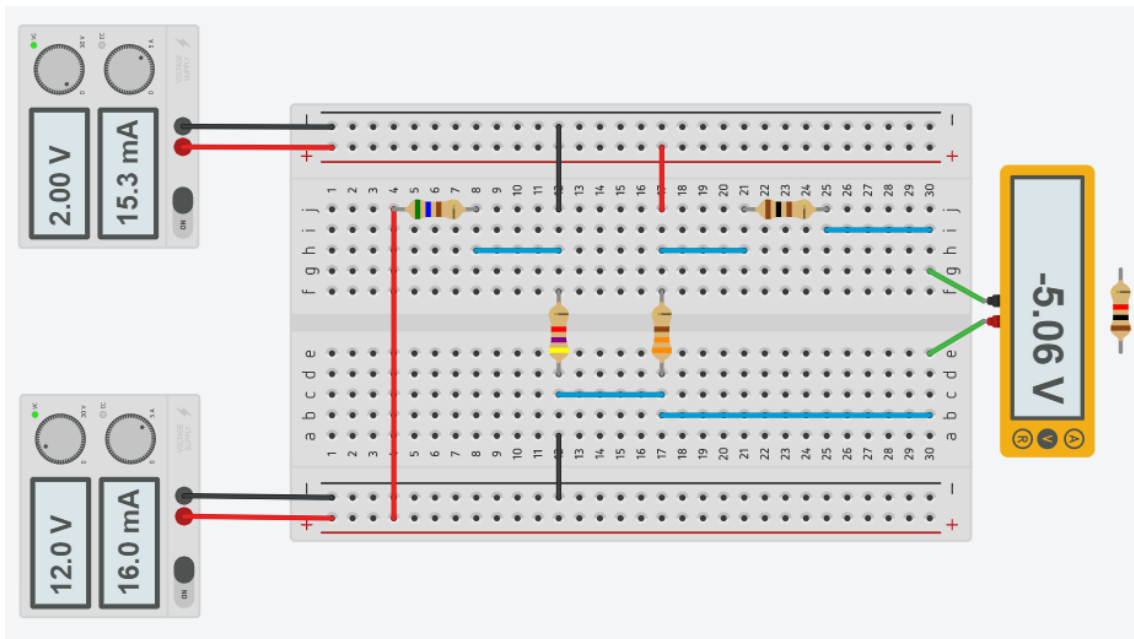

Resistencia de Thévenin:

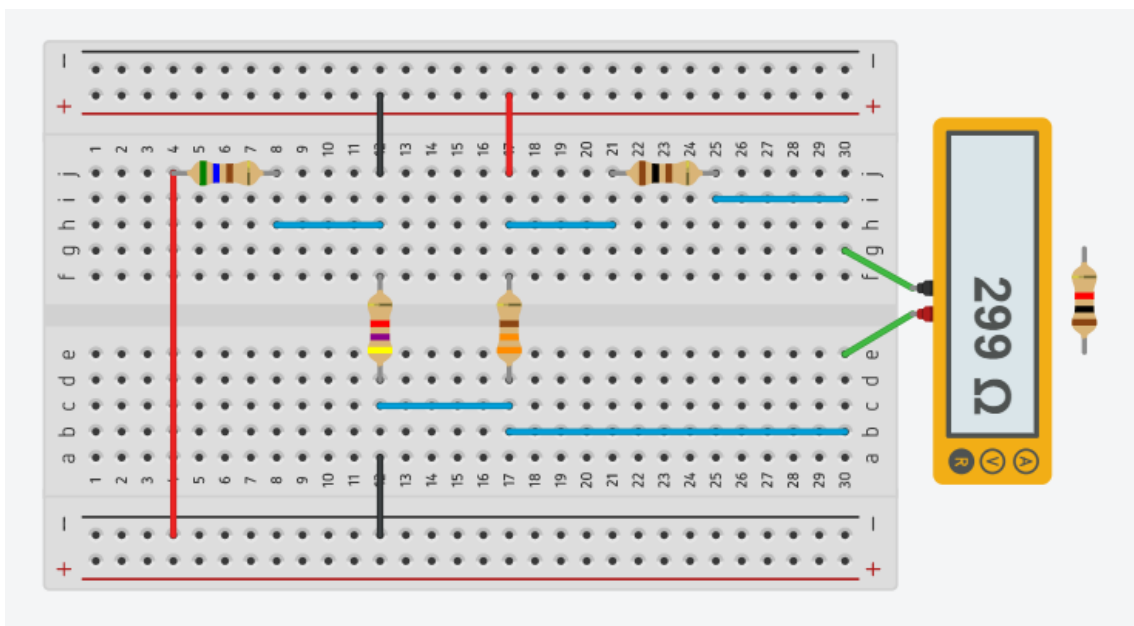

Circuito de Thevenin:

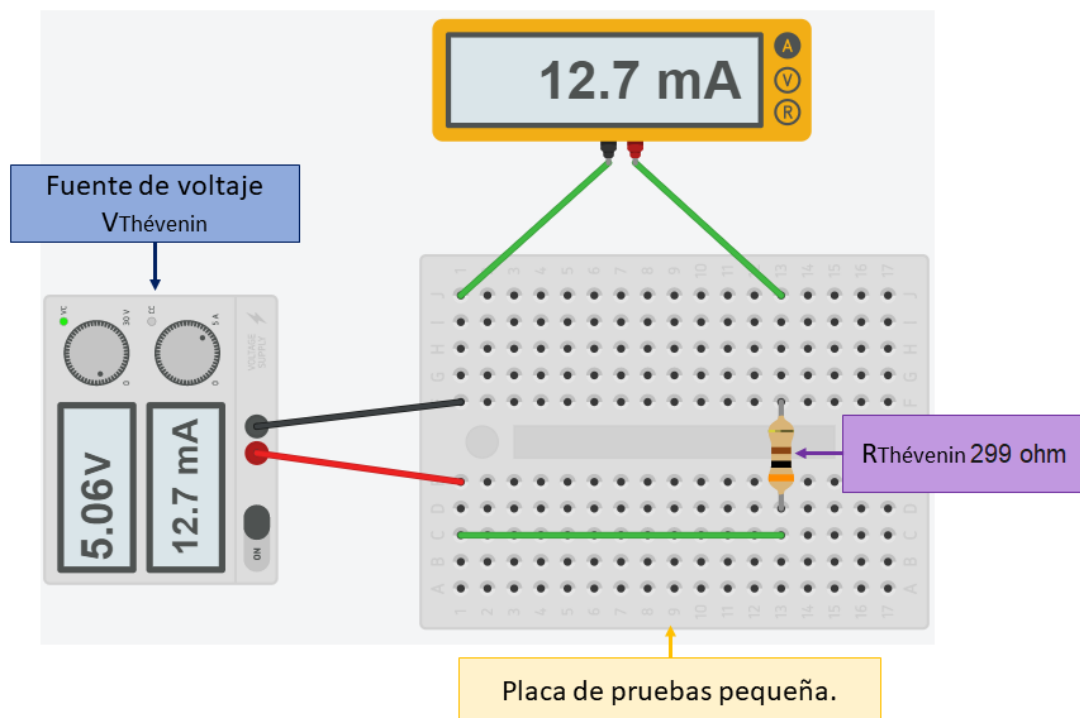

5.- LISTA DE COMPONENTES:

Cantidad	Elemento
2	Fuente de Voltaje de C.D.
2	Multímetros Digitales
1	Resistor de 560 Ω
1	Resistor de 4.7 k Ω
1	Resistor de 330 Ω
1	Resistor de 100 Ω
1	Resistor de 1 k Ω
1	Potenciómetro de precisión de 1 k Ω
1	Protoboard

6.- CONCLUSIONES:

- La implementación de un elemento variable en un circuito, llega a alterar los valores calculados de todo el circuito
- Es muy importante rediseñar un circuito,

el cual es expuesto a un elemento variable, puesto que existirá una variación en los cálculos una vez realizados, por lo que este “fallo en los análisis” puede perjudicar al elemto conectado, por ejemplo, un celular y en el peor de los casos “quemarlo”. -En el analisis analitico es preferible mantener las unidades decimales como fracción, de esta forma evitamos caer en errores de cifras notables y por consiguiente un mayor valor para el error porcentual.

- El calculo de los errores se mantiene bajo el valor maximo permitido, por lo cual podemos asegurar que los valores obtenidos son correctos para su uso en diferentes apartados del informe u otros.
- Los valores del circuito original con el circuito Thevenin son extremadamente parecidos, asi que podemos asegurar que por el metodo de Thevenin, obtendremos valores reales del circuito.

7.-RECOMENDACIONES:

- Siempre es necesario realizar las medidas correctas antes de ensamblar un circuito, debido a que si este es expuesto a un elemento de carga variable, existirán grandes complicaciones que afectarán directamente a al dispositivo conectado.
- Se debe tener cuidado especialmente al realizar las conexiones en el simulador, puesto que al fallar en un nodo, podemos caer en un fallo que no nos permita apreciar el valor real de la simulación.
- Al nalaizar el cualquier circuito electrico, nosotros debemos saber diferenciar cual sera el metodo mas eficiente y rapido para resolverlo. Dado esto, conocemos el analisis de un circuito Thevenin.

8.-

CRONOGRAMA:

Actividad	Inicio	Fin	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	0:00	0:30	1:00
Organización para el desarrollo del trabajo	14/07/2020	14/07/2020																	
Análisis de datos del circuito	14/07/2020	14/07/2020																	
Implementación del circuito en el simulador	14/07/2020	14/07/2020																	
Desarrollo de la parte teórica del informe	14/07/2020	14/07/2020																	
Realización de video explicativo	14/07/2020	14/07/2020																	
Traspaso de cálculos analíticos a Overleaf	14/07/2020	14/07/2020																	
Exportación de archivos a repositorio Github	14/07/2020	14/07/2020																	
ZAMBRANO																			
SANGOQUIZA																			
JEREZ																			
TODOS																			

9.- BIBLIOGRAFIA

- Sadiku Matthew N. (2006). Fundamentos de Circuitos Eléctricos. McGraw-Hill Interamericana. México D. F.
- Richard C. Dorf y James A. Svoboda. (2006). Introduccion Circuitos Electronicos. 6ta Ed. John Wiley & Sons, Inc. Mexico D.F.

10.-ANEXOS: Link cono acceso al análisis de datos realizados en LaTeX
(<https://www.overleaf.com/3347165426hjzftvdfhgvf>)

Análisis de los errores:

Voltaje Thevenin [V]		Resistencia Thevenin [Ω]	
Calculado	5.055	Calculado	299
Medido	5.06	Medido	299

Tabla 5.1. Valores del Circuito Equivalente de Thevenin.

Cálculo del error en el voltaje Thevenin:

$$Error = \left| \frac{\text{valor teórico} - \text{valor medido}}{\text{valor teórico}} \right| \times 100\%$$

$$Error = \left| \frac{5.055 - 5.06}{5.06} \right| \times 100\% = 0.09\%$$

Comentario:

El error en la fuente de Thevenin es demasiado pequeño, a pesar de que el análisis a veces puede ser tedioso, este se mantiene dentro del valor permitido. Así que podemos decir que es correcto.

Parámetro Eléctrico	Circuito Original		Circuito Equivalente Thevenin	
	Calculado	Medido	Calculado	Medido
Voltaje [V]	3.9	3.89	3.93	3.89
Corriente [mA]	3.9	3.89	3.93	3.89

Tabla 5.2. Comprobación del Teorema de Thévenin.



Calculo del error en los voltajes

$$Error = \left| \frac{valor\ teórico - valor\ medido}{valor\ teórico} \right| \times 100\%$$

- Circuito Original:

$$Error = \left| \frac{3.90 - 3.89}{3.90} \right| \times 100\% = 0.256\%$$

Comentario:

El error encontrado esta debajo del límite del error porcentual permitido, por lo cual podemos tomar el valor como real y ser usado en diferentes casos que requiera el informe.

- Circuito Equivalente Thevenin:

$$Error = \left| \frac{3.93 - 3.89}{3.93} \right| \times 100\% = 1.01\%$$

Comentario:

El error encontrado esta debajo del límite del error porcentual permitido, por lo cual podemos tomar el valor como real y ser usado en diferentes casos que requiera el informe.

Calculo del error en las corrientes:

$$Error = \left| \frac{valor\ teórico - valor\ medido}{valor\ teórico} \right| \times 100\%$$

- Circuito Original:

$$Error = \left| \frac{3.90 - 3.89}{3.90} \right| \times 100\% = 0.256\%$$

Comentario:

El error encontrado esta debajo del límite del error porcentual permitido, por lo cual podemos tomar el valor como real y ser usado en diferentes casos que requiera el informe.

- Circuito Equivalente Thevenin:

$$Error = \left| \frac{3.93 - 3.89}{3.93} \right| \times 100\% = 1.01\%$$

Comentario:

El error encontrado esta debajo del límite del error porcentual permitido, por lo cual podemos tomar el valor como real y ser usado en diferentes casos que requiera el informe.